

# 数字电路与数字系统实验

---

## 实验六 寄存器

---

计算机科学与技术系

191220008 陈南瞳  
[924690736@qq.com](mailto:924690736@qq.com)

2020.9.30

# 一、实验目的

寄存器也是最常用的时序逻辑电路，是一种存储电路。寄存器的存储电路是由锁存器或触发器构成的，因为一个锁存器或触发器能存储 1 位二进制数，所以由 N 个锁存器或触发器可以构成 N 位寄存器。

本实验通过介绍几种常用寄存器的设计方法，复习寄存器的原理，学习寄存器和常用的移位寄存器的设计。

## （一）算术移位和逻辑移位寄存器

这里的算术移位是指考虑到符号位的移位，算术移位要保证符号位不改变，算术左移同逻辑左移一样，算术右移最左面的空位补符号位。逻辑移位不管是向左移位还是向右移位都是空缺处补 0。循环是将移出去的那一位补充到空出的最高/低位的移位方式。置数是将一个 8 位的数据输入到寄存器中，即给寄存器赋一个初始值。

用 Verilog HDL 语言很容易描述出移位寄存器，如：

Q <= {Q[0], Q[7:1]}; //循环右移

Q <= {Q[7], Q[7:1]}; //算术右移

请根据下表，用 Verilog HDL 语言设计一个移位寄存器，并进行仿真查看移位寄存器的功能。

控制位	工作方式
0 0 0	清 0
0 0 1	置数
0 1 0	逻辑右移
0 1 1	逻辑左移
1 0 0	算术右移
1 0 1	左端串行输入 1 位值，并行输出 8 位值
1 1 0	循环右移
1 1 1	循环左移

## （二）利用移位寄存器实现随机数发生器


我们可以利用 8 位移位寄存器来实现一个简单的随机数发生器。参考教科书第 534 页 LFSR 反馈方程设计一个 n=8，共有 255 种状态的随机数发生器。

请将 8 位二进制数以十六进制显示在数码管上，在 DE10-Standard 开发板上观察生成的随机数序列。系统需要能够自启动。

# 二、实验原理（知识背景）
 
## 1、寄存器


D 触发器可以用于存储比特信号，给 D 触发器加上置数功能就变成了一位寄存器，如图所示。由图中可以看出，如果 load 信号为 1，则输入信号 in 被送入或门中，或门的另一个输入端为 0，此时  $D=in$ ，所以在下一个时钟里  $q=in$ 。当 load 值为 0 时，q 值被反馈到或门中，或门的另一个输入值为 0，此时  $D=q$ ，因此在下一个时钟周期里 q 值保持先前的值不变。


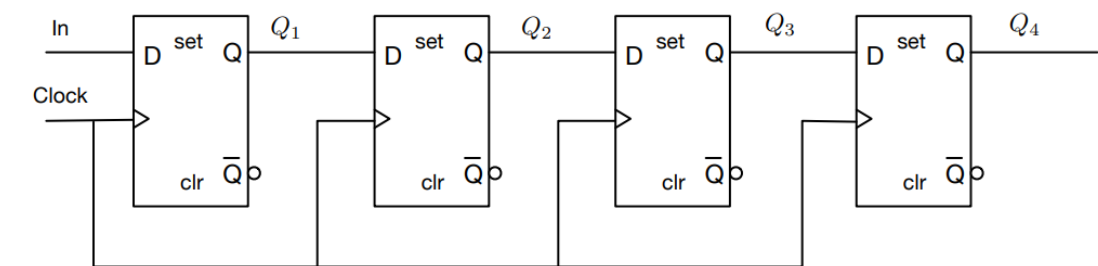
## 2、移位寄存器

移位寄存器是一类寄存器，它在时钟的触发沿，根据其控制信号，将存储在其中的数据向某个方向移动一位。移位寄存器也是数字系统的常用器件。

下图是一个由 4 个 D 触发器构成的简单向右移位寄存器，数据从移位寄存器的左端输入，每个触发器的内容在时钟的正跳变沿（上升沿）将数据传到下一个触发器。下表是一个此移位寄存器的序列传递实例。



	In	Q1	Q2	Q3	Q4=Out
t0	1	0	0	0	0
t1	0	1	0	0	0
t2	1	0	1	0	0
t3	1	1	0	1	0
t4	1	1	1	0	1
t5	0	1	1	1	0
t6	0	0	1	1	1
t7	0	0	0	1	1

### 三、实验环境/器材等

#### 1) 软件环境：

Quartus (Quartus Prime 17.1) Lite Edition

#### 2) 硬件环境：

DE10-Standard 开发板

FPGA 部分：

Intel Cyclone V SE 5CSXFC6D6 F31C6N



- 110K 逻辑单元
- 5,761Kbit RAM

HPS 部分：


Dual-core ARM Cortex A9

- 925MHz
- 1GB DDR

### 四、程序代码或流程图

 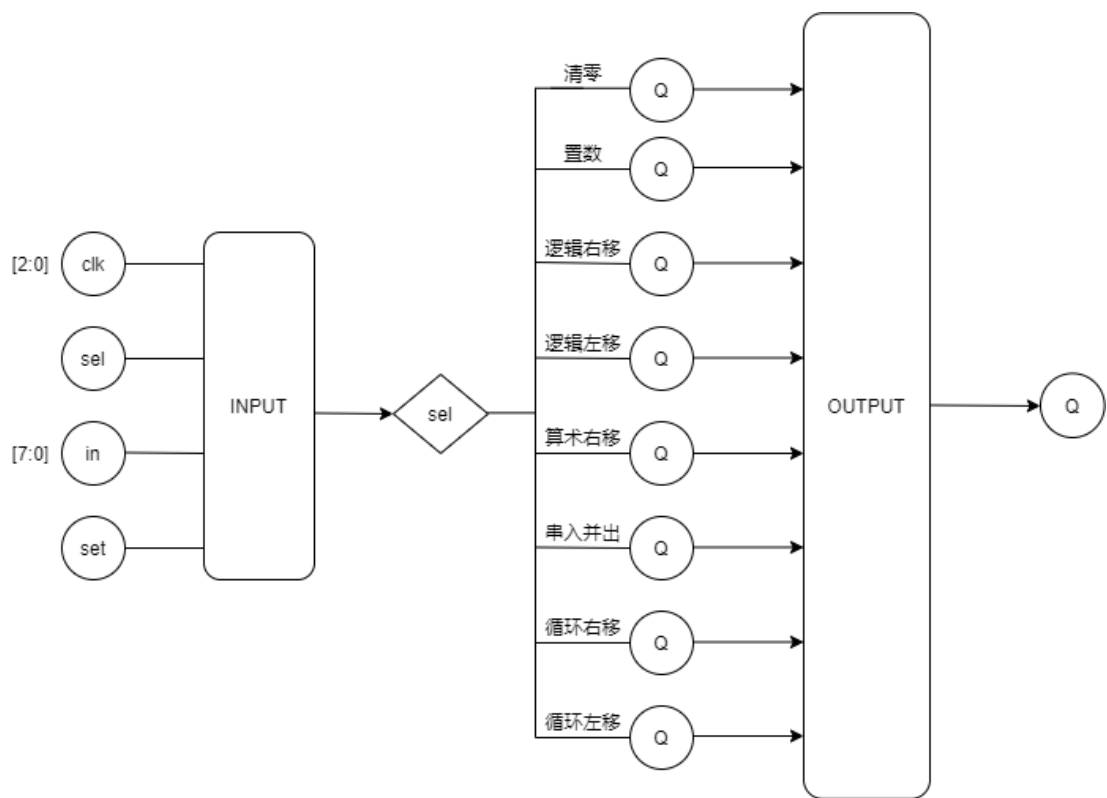

## 五、实验步骤/过程

 

# 1、移位寄存器

设计：


```
module EXP6_1(clk, sel, in, set, Q, count_clk, out_eight);
    input clk;
    input [2:0] sel;
    input in;
    input [7:0] set;

    output reg [7:0] Q = 0;
    output reg [3:0] count_clk = 0;
    output reg [7:0] out_eight = 0;


    always @(posedge clk)
    begin
        case (sel)
            0: begin Q <= 0; count_clk = 0; end
            1: begin Q <= set; count_clk = 0; end
            2: begin Q <= {1'b0, Q[7:1]}; count_clk = 0; end
            3: begin Q <= {Q[6:0], 1'b0}; count_clk = 0; end
            4: begin Q <= {Q[7], Q[7:1]}; count_clk = 0; end
            5: ;
            6: begin Q <= {Q[0], Q[7:1]}; count_clk = 0; end
            7: begin Q <= {Q[6:0], Q[7]}; count_clk = 0; end
            default: Q <= Q;
        endcase
        if (sel == 5)
        begin
            out_eight[count_clk] = in;
            if(count_clk == 7)
                Q <= out_eight;
            count_clk = (count_clk + 1) % 8;
        end
    end
endmodule
```

测试：无

编译：

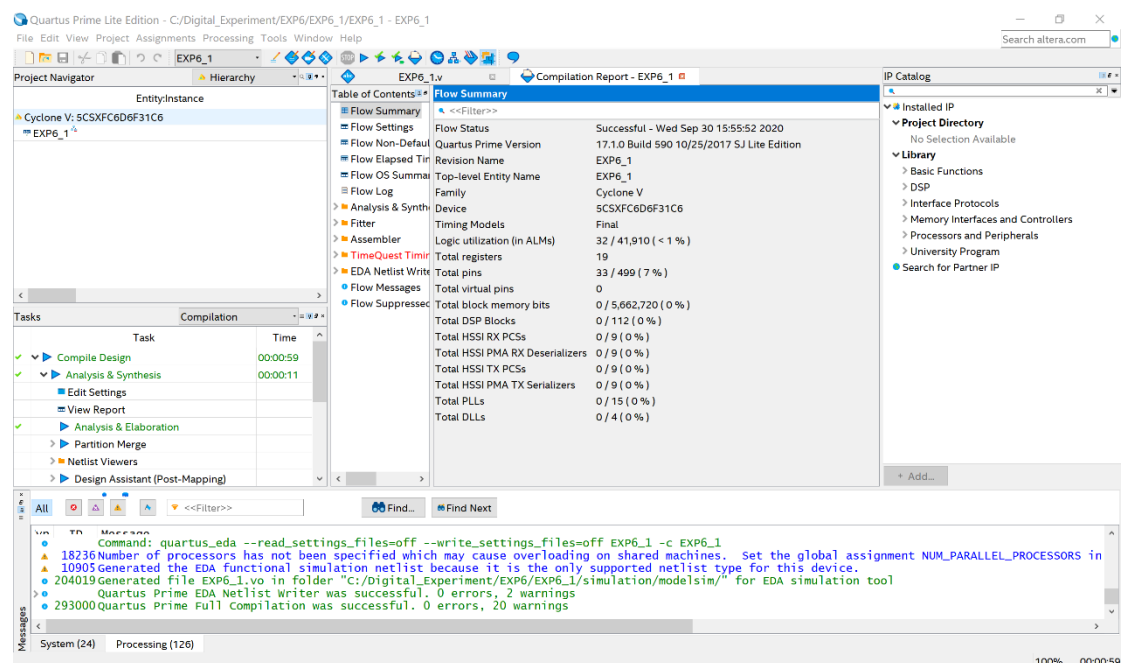


引脚分配：

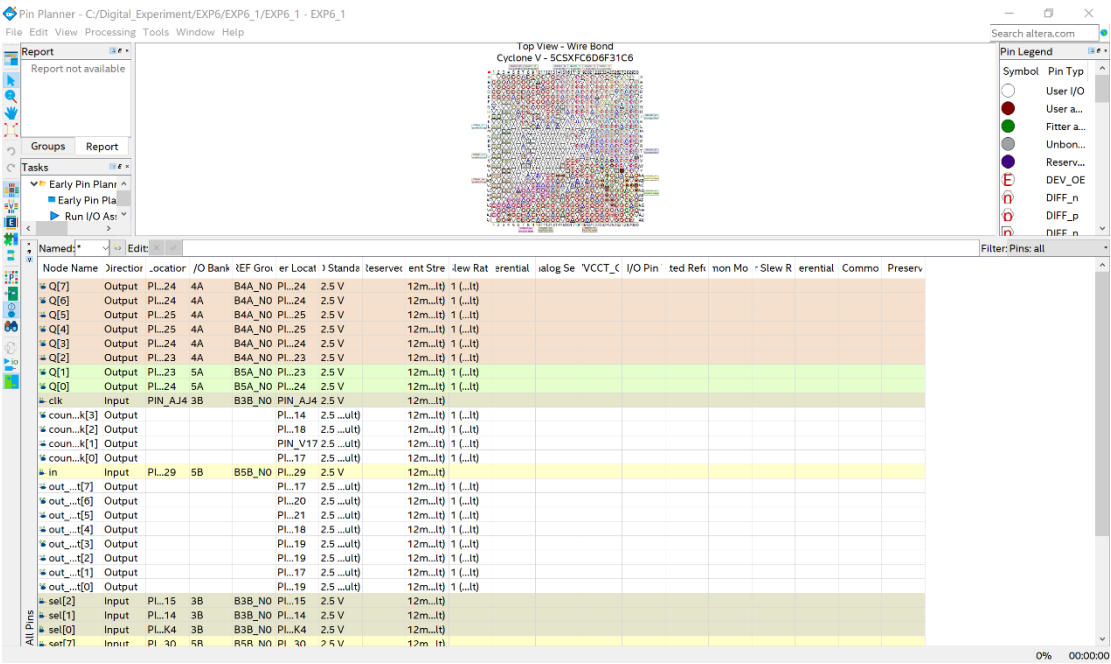


仿真：无

写入：

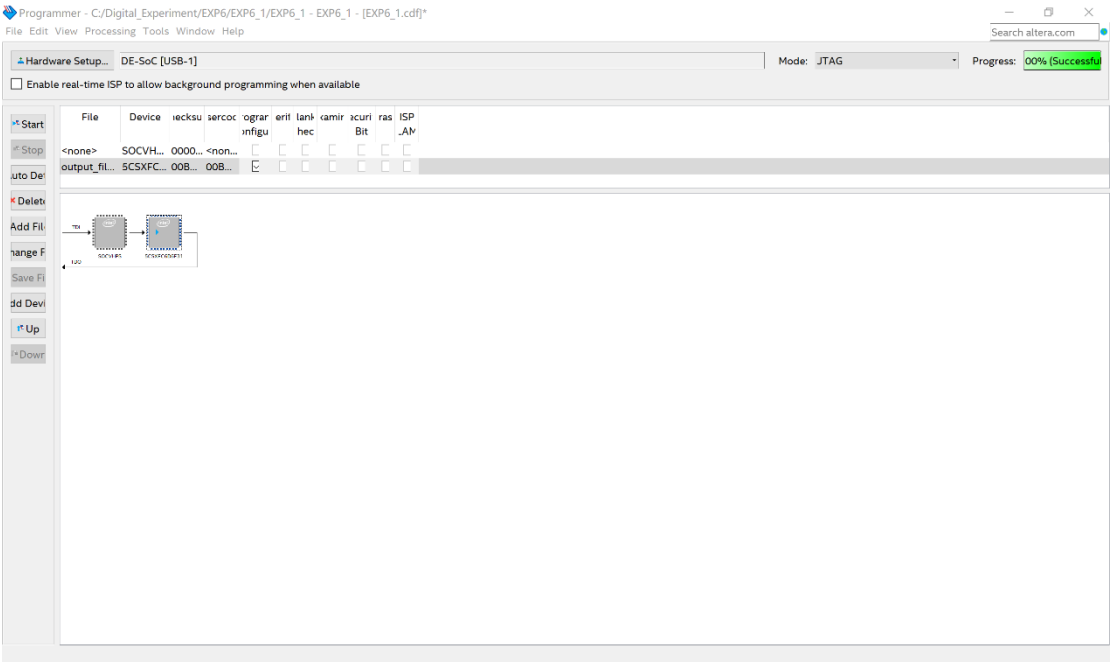

硬件验证：

 

## 2、随机数发生器

设计：



```
module EXP6_2(clk, Q, LIN, digit0, digit1, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5);
    input clk;

    output reg [7:0] Q = 0;
    output reg LIN;
    output reg [3:0] digit0;
    output reg [3:0] digit1;
    output reg [6:0] HEX0 = 64;
    output reg [6:0] HEX1 = 64;
    output reg [6:0] HEX2 = 127;
    output reg [6:0] HEX3 = 127;
    output reg [6:0] HEX4 = 127;
    output reg [6:0] HEX5 = 127;

    always @(posedge clk)
    begin
        LIN = (Q[3] ^ Q[0]) | ~(Q[0] || Q[1] || Q[2] || Q[3] || Q[4] || Q[5] || Q[6] ||
        Q = {LIN, Q[7:1]};
        digit0 = Q[3:0];
        digit1 = Q[7:4];
        case (digit0)
            0: HEX0 = 64;
            1: HEX0 = 121;
            2: HEX0 = 36;
            3: HEX0 = 48;
            4: HEX0 = 25;
            5: HEX0 = 18;
            6: HEX0 = 2;
            7: HEX0 = 120;
            8: HEX0 = 0;
            9: HEX0 = 16;
            10: HEX0 = 8;
            11: HEX0 = 3;
            12: HEX0 = 70;
            13: HEX0 = 33;
        endcase
    end
endmodule
```




编译：

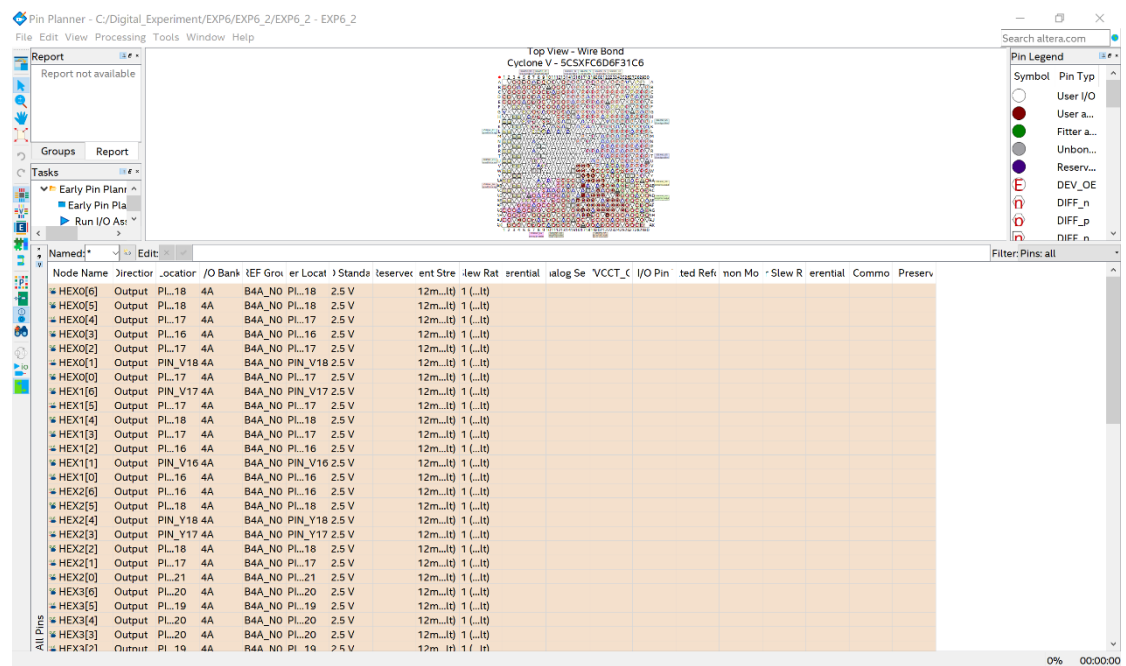 


仿真：无

写入：

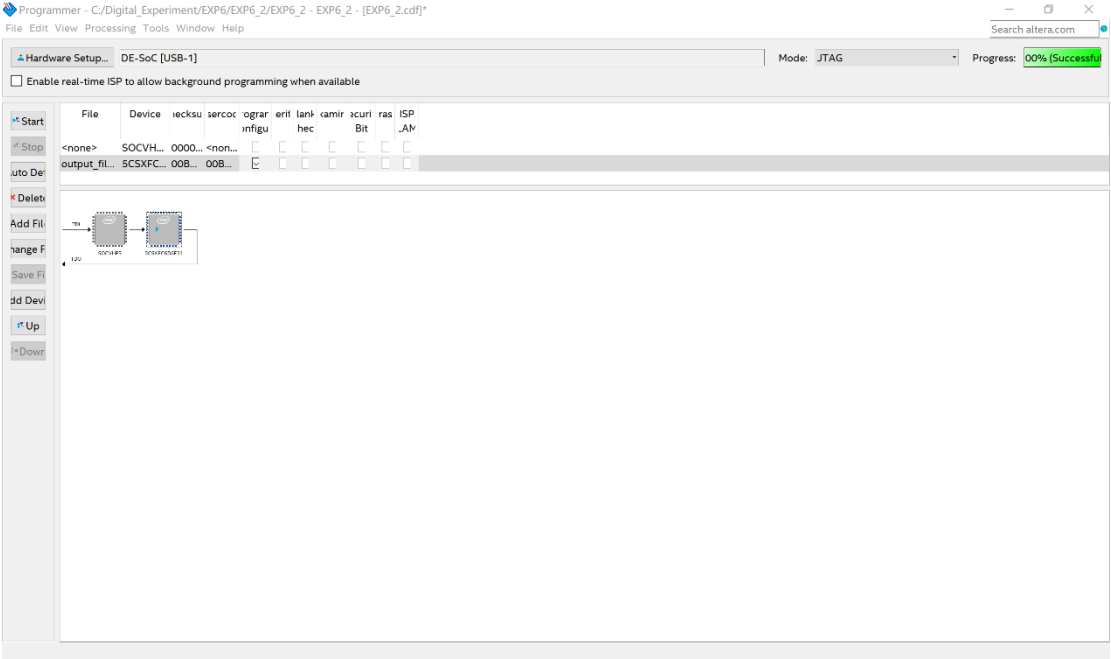

硬件验证：

 

## 六、测试方法

该试验不易通过 Test Bench 进行，测试效率过低，故选择直接在实验板上验证

## 七、实验结果

实验板上的实际结果与预期结果一致

## 八、思考题

1、生成的伪随机数序列仍然有一定的规律，如何能够生成更加复杂的伪随机数序列？

可以增加触发器的个数，产生更多的随机状态，反馈方程也更复杂，使得其更“随机”

## 八、实验中遇到的问题及解决办法

1、发现 case 语句里不能使用 ifelse 语句

解决办法：将需要使用 ifelse 语句的选项，单独放在 case 语句后讨论

2、阻塞和非阻塞的运用容易混淆，两者经常误用

解决办法：画一个简单的时序图，弄清变量的变化顺序

## 九、实验得到的启示

对于过程中变量的变化顺序要很清晰，不然容易混用“=”和“<=”

## 十、意见和建议

实验五难度较大，但实验六难度较小，可以平均一下