

# 第八章 课堂小练习 数字电路

## 60进制的计数器分频计数

