
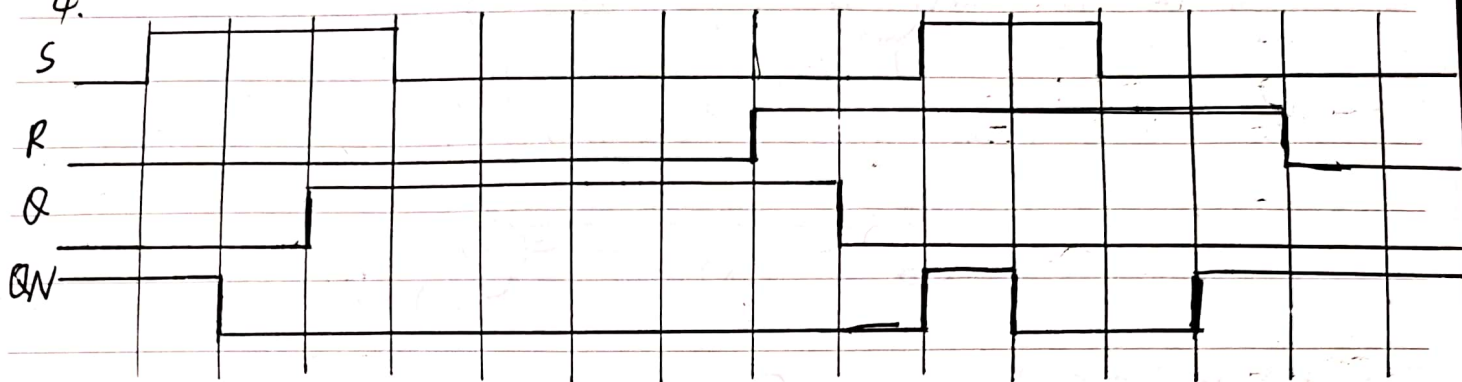


数字电路 第七章作业

4.

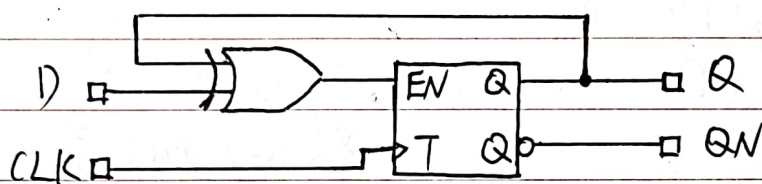

5b.



8. 触发器与锁存器操作相同，电路相似，区别在于触发器有时钟信号，锁存器没有时钟信号。

因为触发器需要一个外部的时钟信号来驱动，锁存器需要一个始终为“1”的使能信号来驱动，所以不能用锁存器来驱动 74x74 边沿 D 触发器，所以无法用一个 74x74 型边沿 D 触发器来构造 S-R 锁存器。

$$D_1 = \overline{Q_1} + Q_2$$

$$D_2 = X \cdot \overline{Q_2}$$

$$Z = Q_1 + \overline{Q_2}$$


激励/状态表:

Q_1	Q_2	EN	
		0	1
0 0		1 0	1 1
0 1		1 0	1 0
1 0		0 0	0 1
1 1		1 0	1 0
		Q^*	Q_2^*

状态/输出表:

	EN		Z
	0	1	
S	0	1	
A	C	0	1
B	C	C	0
C	A	B	1
D	C	C	1
	S^*		

15. 由表 7-9 得:
状态-图:

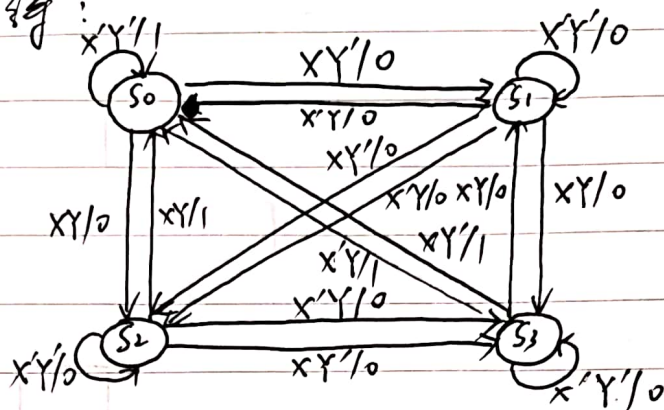

18. 激励方程: $D_0 = Q_1$

$$D_1 = Q_2$$

$$D_2 = (Q_0 \oplus Q_1) \oplus (Q_1 + Q_2)'$$

激励/转移表:

状态/输出表:

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

S	S^*
A	E
B	A
C	\bar{B}
D	C
E	G
F	H
G	H
H	D

19. 激励方程: $D_1 = X$, $D_2 = (Q_1' \cdot Y') \cdot Q_3'$

$$D_3 = Q_2' \cdot Y + Q_1'$$

激励/转移表:

状态/输出表:

Q_1	Q_2	Q_3	XY			
			00	01	11	10
0	0	0	001	011	101	111
0	0	1	001	001	101	101
0	1	0	001	011	101	110
0	1	1	001	001	101	101
1	0	0	010	011	110	111
1	0	1	000	001	101	101
1	1	0	010	010	110	110
1	1	1	000	000	101	100
			Q_1^*	Q_2^*	Q_3^*	

S	XY			
	00	01	11	10
A	B	D	F	H
B	B	D	F	H
C	B	D	F	H
D	B	D	F	H
E	A	B	G	I
F	A	B	G	I
G	A	D	F	G
H	A	A	F	E
S^*				

20. 激励方程: $EN1 = Y$
 $EN2 = X' \cdot Y \cdot Q_1$

输出方程: $Z = X' \cdot Q_2'$

转移方程: $Q_1^* = Y \cdot Q_1' + Y' \cdot Q_1$

$Q_2^* = (X' \cdot Y \cdot Q_1) \cdot Q_2' + (X + Y' + Q_1') \cdot Q_2$

激励/转移表:

		XY			
Q_1	Q_2	00	01	10	11
00		00,1	10,1	00,0	10,0
01		01,0	11,0	01,0	11,0
10		10,1	01,1	10,0	00,0
11		11,0	00,0	11,0	01,0
		$Q_1^* Q_2^*, Z$			

状态/输出表:


		XY			
S		00	01	10	11
A		A,1	C,1	A,0	C,0
B		B,0	D,0	B,0	D,0
C		C,1	B,1	C,0	A,0
D		D,0	A,0	D,0	B,0
		S^*, Z			

43. $t_H < t_{Qmin} + t_{fmin} - t_{hold}$

$\max\{t_{comax}, t_{dmax}\} + t_{fmax} < t_H + t_L$

$t_{setup} < t_H$

44.

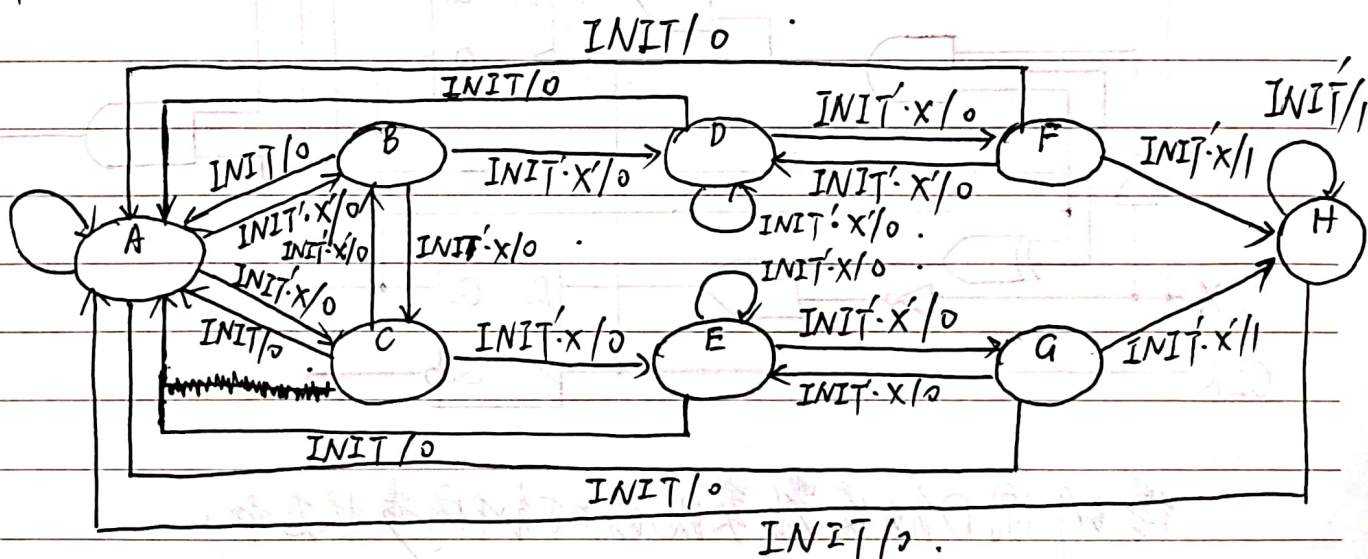

46. 由 X7-46 得:

$Q_1 Q_2$	X		Z
	0	1	
00	01	10	0
01	11	01	0
11	01	00	1
10	01	11	0
		$Q_1^* Q_2^*$	

Q_1^* :

$X \backslash Q_1 Q_2$	00	01	11	10
0		1		
1	1			1

$$Q_1^* = X \cdot Q_2' + X' \cdot Q_1' \cdot Q_2$$

Q_2^* :


$X \backslash Q_1 Q_2$	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1		1		1

$$Q_2^* = X' + Q_1' \cdot Q_2 + Q_1 \cdot Q_2'$$

$$= X' + (Q_1 \oplus Q_2)$$

$Z: Z = Q_1 \cdot Q_2$

画出状态机:

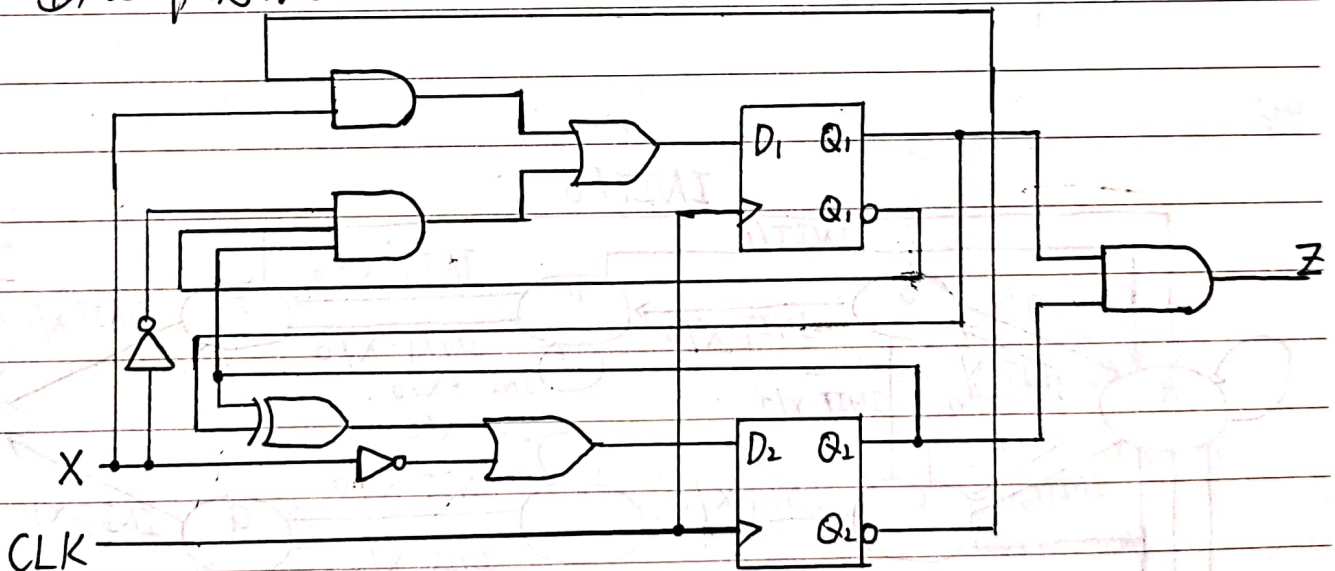

得到用D触发器实现的时钟同步状态机

47. 由表 7-5 和 7-6 得:

$Q_2 Q_1 Q_0$	$X Y$				Z
	00	01	11	10	
000	00	00	010	010	0
001	01	01	010	010	0
010	00	00	100	100	0
011	01	01	100	010	1
100	00	01	100	100	1

考虑最小成本, 加入无关项 (未定义状态)

Q_2^* :

$Q_2 Q_1$	$Q_0 X Y$							
	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01			1	1		1		
11	d	d	d	d	d	d	d	d
10			1	1	d	d	d	d

$$\therefore Q_2^* = Q_2 \cdot X + Q_1 \cdot Q_0' \cdot X + Q_1 \cdot X \cdot Y$$

Q_1^* :

$Q_2 Q_1$	$Q_0 X Y$							
	000	001	011	010	110	111	101	100
00			1	1	1	1	1	1
01					1		1	1
11	d	d	d	d	d	d	d	d
10			1	1	d	d	d	d

$$\therefore Q_1^* = Q_0 \cdot X' + Q_0 \cdot Y' + Q_2 \cdot Q_1' \cdot X + Q_2 \cdot X \cdot Y$$

Q_0^* :

$Q_2 Q_1$	$Q_0 X Y$							
	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	1					1	1
01	1	1					1	1
11	d	d	d	d	d	d	d	d
10	1	1			d	d	d	d

$$\therefore Q_0^* = X'$$

Z:

Q ₂	Q ₁ Q ₀			
	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

$$\therefore Z = Q_2 + Q_1 \cdot Q_0$$

\therefore 最小成本激励与输出方程为:

$$D_2 = Q_2^* = Q_2 \cdot X + Q_1 \cdot Q_0' \cdot X + Q_1 \cdot X \cdot Y$$

$$D_1 = Q_1^* = Q_0 \cdot X' + Q_0 \cdot Y' + Q_2' \cdot Q_1' \cdot X + Q_2 \cdot X \cdot Y$$

$$D_0 = Q_0^* = X'$$

$$Z = Q_2 + Q_1 \cdot Q_0$$

共需要 4 个 2-输入门, 4 个 3-输入门

在 7.4.4 节方框中:

共需要 2 个 2-输入门, 1 个 3-输入门

显然, 表 7.5 中的激励和输出逻辑成本更高。

48. 由表 7-5 和 7-6 得:

Q ₃ Q ₂ Q ₁ Q ₀	X Y				Z
	00	01	11	10	
0 0 0 0	0001	0001	0010	0010	0
0 0 0 1	0100	0100	0010	0010	0
0 0 1 0	0001	0001	1000	1000	0
0 1 0 0	0100	0100	1000	0010	1
1 0 0 0	0001	0100	1000	1000	1
Q ₃ [*] Q ₂ [*] Q ₁ [*] Q ₀ [*]					

画出 Q_3^* 、 Q_2^* 、 Q_1^* 、 Q_0^* 的卡诺图后, 可得:

$$Q_3^* = Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X \cdot Y + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X$$

$$Q_2^* = Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X' \cdot Y + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X'$$

$$Q_1^* = Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot X + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X \cdot Y'$$

$$Q_0^* = Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X' \cdot Y' + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_0' \cdot X'$$

$$Z = Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0'$$

∴ 激励和输出方程为:

$$D_3 = Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X \cdot Y + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X$$

$$D_2 = Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X' \cdot Y + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X'$$

$$D_1 = Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X' \cdot Y' + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_0' \cdot X'$$

$$D_0 = Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X' \cdot Y' + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_0' \cdot X'$$

$$Z = Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' + Q_3' \cdot Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0'$$

共需要: 2个6-输入门, 6个5-输入门, 2个4-输入门

在7.4.4节中:

共需要: 2个2-输入门, 1个3-输入门

显然表7.5中的激励和输出逻辑成本更高。

54. 由表7-11得:

$Q_2 \ Q_1 \ Q_0$	X	
	0	1
000	001, 01	000, 00
001	001, 00	011, 01
011	001, 00	010, 01
010	110, 01	000, 00
110	001, 00	111, 01
111	001, 00	101, 01
101	110, 00	100, 01
100	001, 11	000, 00

$Q_2^* \ Q_1^* \ Q_0^*, UNLK \ HZNT$

$$Q_2^* : Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$$

	00	01	11	10
00				
01	1			
11			1	
10				1

$$Q_2^* = Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X' + Q_2 \cdot Q_1 \cdot X + Q_2 \cdot Q_1' \cdot Q_0$$

$$Q_1^* : Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$$

	00	01	11	10
00			1	
01	1			
11		1		
10				1

$$Q_1^* = Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X + Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0' \cdot X + Q_2 \cdot Q_1' \cdot Q_0 \cdot X' + Q_2' \cdot Q_0 \cdot X$$

$$Q_0^* : Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$$

	00	01	11	10
00	1		1	1
01				1
11		1	1	1
10	1			

$$Q_0^* = Q_1' \cdot Q_0' \cdot X' + Q_2 \cdot Q_1 + Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0 + Q_2' \cdot Q_0 \cdot X'$$

$$\text{HINT} : Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$$

	00	01	11	10
00	1		1	
01	1			
11		1	1	
10	1			1

$$\text{HINT} = Q_1' \cdot Q_0' \cdot X' + Q_2' \cdot Q_0' \cdot X' + Q_2 \cdot Q_1 \cdot X + Q_0 \cdot X$$

$$\text{UNLK} : Q_2 \cdot Q_1' \cdot Q_0' \cdot X'$$

通过与教材中的方程, 可知: 成本相同

都需要 5 个 4-输入门, 9 个 3-输入门, 2 个 2-输入门。