

数字电路与数字系统实验

实验四

触发器和锁存器

计算机科学与技术系

191220008 陈南瞳
924690736@qq.com

2020.9.26

一、实验目的

本次实验的目的是复习锁存器和触发器的工作原理, 复习时序电路中电路时序图的分析 and 阅读。学习如何对时序电路进行仿真, 了解 Verilog 语言中阻塞赋值语句和非阻塞赋值语句的区别。

(一) 分析阻塞和非阻塞 RTL 视图和仿真结果

请建立两个工程, 分别研究阻塞赋值和非阻塞赋值的 RTL 级视图和仿真结果, 步骤如下:

- 1. 新建工程, 用阻塞赋值语句设计两个触发器; 保存 Verilog 语言文件。
- 2. 在 Tools 栏, 点击 Netlist Viewers 栏下的 RTL Viewer 查看生成的 RTL Schematic, 看看在用阻塞赋值语句生成两个触发器的实际电路原理。
- 3. 新建另一个工程, 用非阻塞赋值语句实现两个触发器, 重复上述步骤, 比较两种触发器实现方式在硬件电路实现上的异同。


(二) 设计一个同步清零和一个异步清零的 D 触发器

查阅资料, 分析同步清零和异步清零的不同, 并请在一个工程中设计两个触发器, 一个是带有异步清零端的 D 触发器, 而另一个是带有同步清零端的 D 触发器。

二、实验原理 (知识背景)

 1、D 锁存器:


RS 锁存器中有一个 Q 和 \bar{Q} 同时为 1 的无效状态, 这是 R 和 S 同时为 1 的缘故, 如果强制 R 和 S 总是相反的逻辑, 就可以避免这一现象产生。如图所示, 这个电路就是 D 锁存器电路, 当时钟触发信号为 0 时, 输出保持不变, 当时钟触发信号为 1 时, Q 输出 D 的值, 即 Q 随着 D 值的改变而改变。



(a) 电路原理图

Clk	D	Q	\bar{Q}
0	x	q_0	\bar{q}_0
1	0	0	1
1	1	1	0

(b) 真值表

 


(c) 模块框图

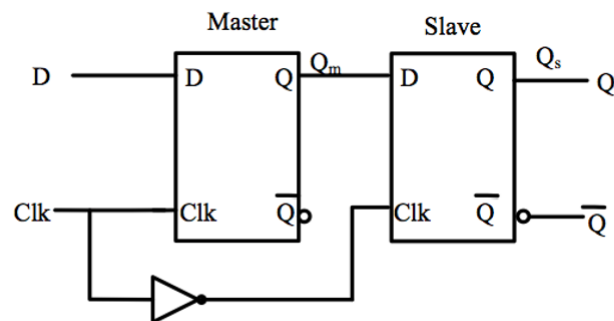
2、时钟边沿触发的 D 触发器

前面讨论的锁存器都是在时钟为高电平（也可以设计为低电平）时触发的，如果我们希望锁存器只在时钟的特定时刻（如上升沿或者下降沿）触发，锁存此时刻 D 的值，这样的锁存器通常称为时钟边沿触发的触发器

用两个锁存器可以构成触发器，如图所示。图中的两个 D 锁存器，前者为主锁存器，后者为从锁存器，当 Clk 信号为 1 时，主锁存器的 Q_m 随着 D 的变化而变化，从锁存器的状态保持不变。当时钟信号变为 0 后，主锁存器的状态不再变化，从锁存器 Q_s 的状态则跟随 Q_m 状态的变化而变化，由于当 $Clk=0$ 时， Q_m 不会发生变化，因此对于外部的观察者而言，在一个时钟周期内 Q 只在 Clk 从 1 变为 0（即时钟的负跳变沿或下降沿）的时候发生一次变化。因此，我们也可以说输出信号 Q 是在时钟下降沿采集到的输入信号 D 的瞬间值。



(a) 电路原理图

 

(b) 模块框图

3、模块实例化

一个模块能够在另外一个模块中被引用，这样就建立了描述的层次。模块实例化语句形式如下：

```
module_name instance_name(port_associations);
```

连接信号到模块端口：

有两种常用的方法将信号连接到端口上：位置和名称。

位置

通过位置将信号连到端口上的语法应该比较熟悉，因为这是类 c 语言的语法。当实例化一个模块时，根据这个模块声明时的端口顺序从左到右写下来。举个例子：

```
mod_a instance1 ( wa, wb, wc );
```

这实例化了一个模块 mod_a 并且起了一个实例名 instance1。这种语法有一个缺点，如果模块端口列表发生改变，所有这个模块的实例也必须被找到并且改成和新的相匹配。

名称

通过名称将信号连接到模块的端口，即使端口列表发生更改，也可以保持正确连接。但是这个语法更冗长。

```
mod_a instance2 ( .out(wc), .in1(wa), .in2(wb) );
```

注意端口的顺序在这里是不相关的，无论它在子模块的端口列表中的位置如何，都将连接到正确的名称。还请注意此语法中紧靠端口名称前面的英文句号“.”。

根据名称连接是最常用也是最方便的，在给实例起名时推荐用原端口名_u0，多次调用数字增长。例如：

```
mod_a mod_a_u0 ( .out(wc), .in1(wa), .in2(wb) );  
mod_a mod_a_u1 ( .out(wc), .in1(wa), .in2(wb) );etc
```

三、实验环境/器材等

1) 软件环境：

Quartus (Quartus Prime 17.1) Lite Edition

2) 硬件环境：

DE10-Standard 开发板

FPGA 部分：

Intel Cyclone V SE 5CSXFC6D6 F31C6N

- 110K 逻辑单元
- 5,761Kbit RAM

HPS 部分：


Dual-core ARM Cortex A9

- 925MHz
- 1GB DDR


四、程序代码或流程图

(一)


阻塞：

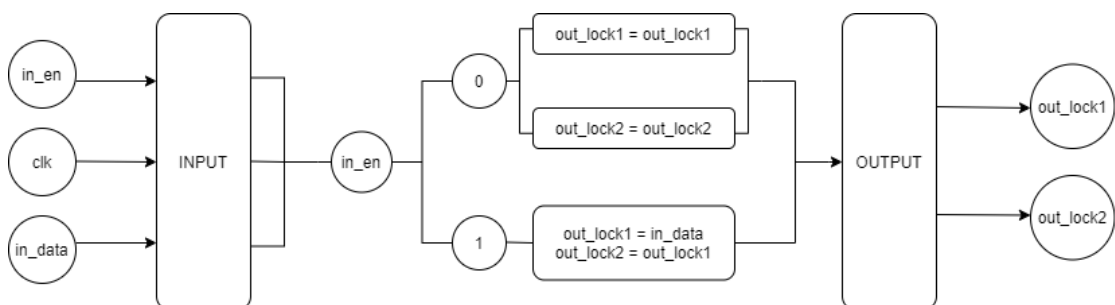

非阻塞：

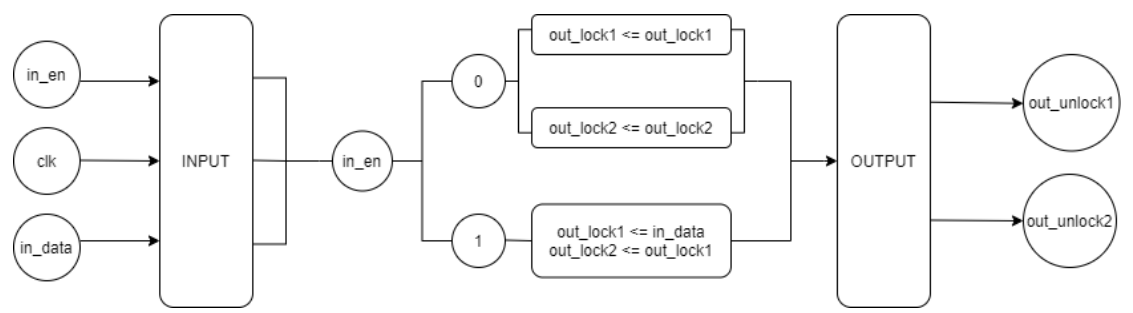


(二)

 

五、实验步骤/过程

(一)

 

设计:

```
module EXP4_1_1(in_data, clk, in_en, out_lock1, out_lock2);
    input in_data;
    input clk;
    input in_en;

    output reg out_lock1;
    output reg out_lock2;

    always @ (posedge clk)
        if(in_en)
            begin
                out_lock1 = in_data;
                out_lock2 = out_lock1;
            end
        else
            begin
                out_lock1 = out_lock1;
                out_lock2 = out_lock2;
            end
        end

endmodule

module EXP4_1_2(in_data, clk, in_en, out_unlock1, out_unlock2);
    input in_data;
    input clk;
    input in_en;

    output reg out_unlock1;
    output reg out_unlock2;

    always @ (posedge clk)
        if(in_en)
            begin
                out_unlock1 <= in_data;
                out_unlock2 <= out_unlock1;
            end
        else
            begin
                out_unlock1 <= out_unlock1;
                out_unlock2 <= out_unlock2;
            end
        end



endmodule
```

测试:

```
initial
begin
    // code that executes only once
    // insert code here --> begin
        clk = 0; in_data = 0; in_en = 0; #7;
        in_data = 0; #7;
        in_data = 1; #7;
        in_data = 0; #7;
        in_data = 1; #7;
        in_en = 1; #7;
        in_data = 0; #7;
        in_data = 1; #7;
        in_data = 0; #7;
        in_data = 1; #7;
    $stop;
end



always
begin
    #5 clk = ~clk;
    // --> end
    // $display("Running testbench");
end
```

编译:

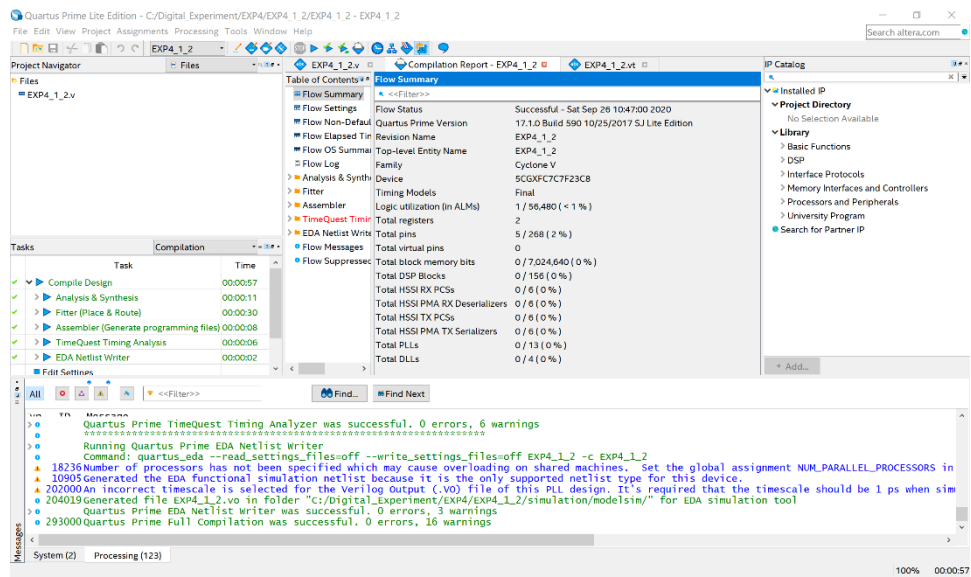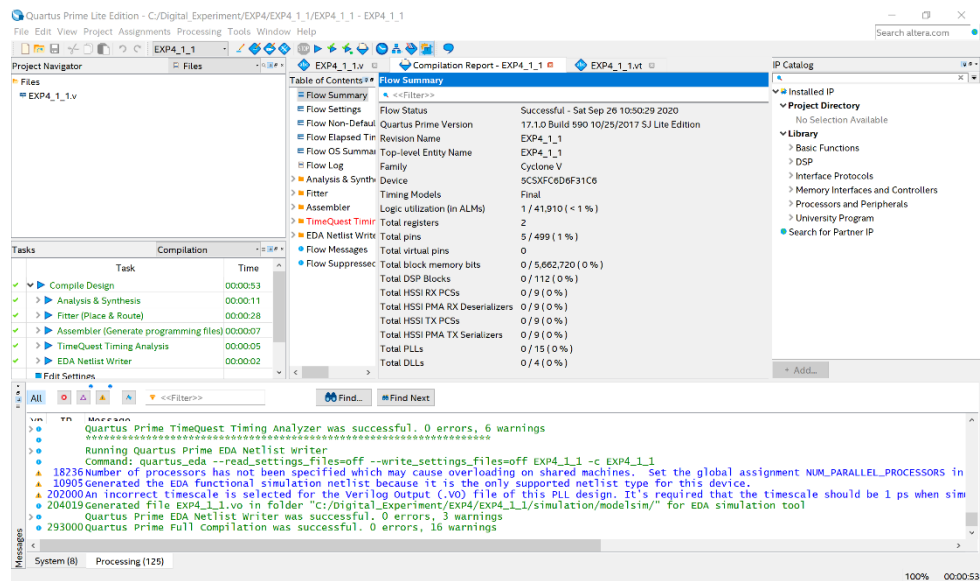

引脚分配: 无

仿真：

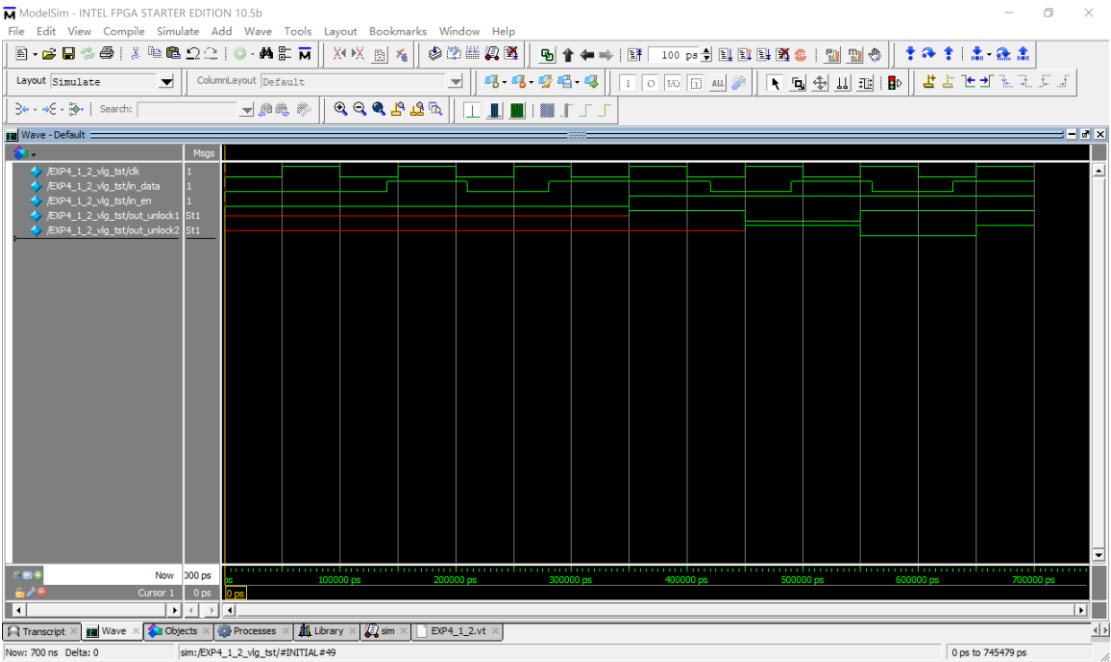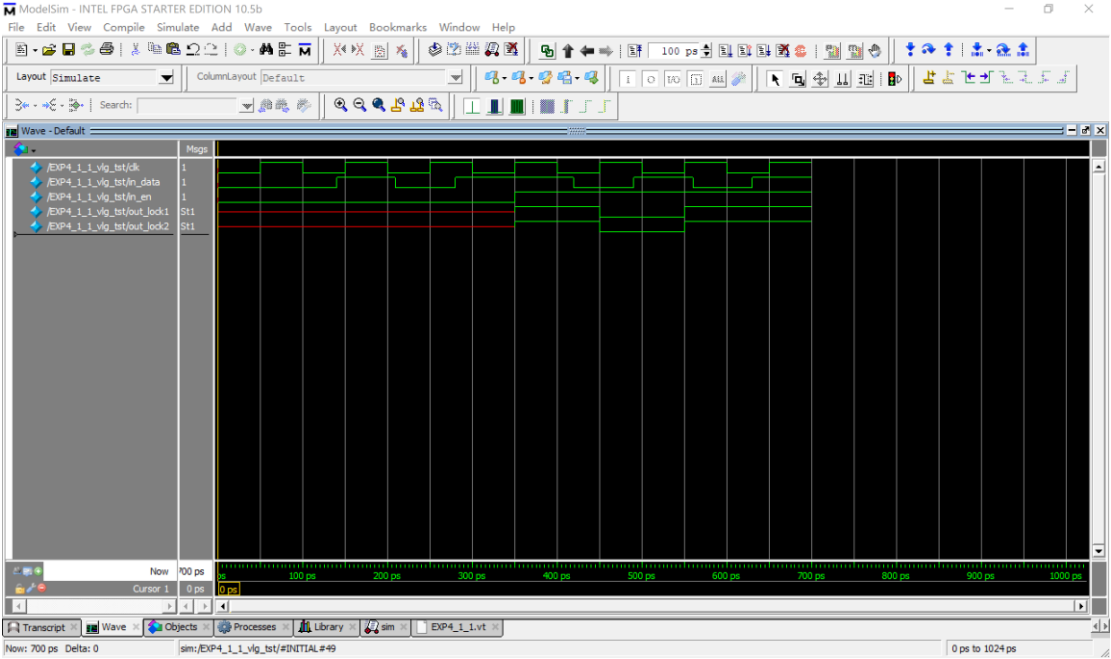

写入：无

硬件验证：无

(二)

设计:

```
module synchro(in_data, clk, clr, in_en, out_unlock);
    input in_data;
    input clk;
    input clr;
    input in_en;

    output reg out_unlock;

    always @ (posedge clk)
        if(!in_en)
            out_unlock <= out_unlock;
        else
            begin
                if(clr)
                    out_unlock = 0;
                else
                    out_unlock <= in_data;
            end
    endmodule
```

```
module asynchro(in_data, clk, clr, in_en, out_unlock);
    input in_data;
    input clk;
    input clr;
    input in_en;

    output reg out_unlock;

    always @ (posedge clk or posedge clr)
        if(clr)
            begin
                if(in_en)
                    out_unlock = 0;
                else
                    out_unlock <= out_unlock;
            end
        else
            begin
                if(in_en)
                    out_unlock <= in_data;
                else
                    out_unlock <= out_unlock;
            end
    endmodule
```

```
module EXP4_2(in_data, clk, clr, in_en, out_unlock1, out_unlock2);
    input in_data;
    input clk;
    input clr;
    input in_en;

    output out_unlock1;
    output out_unlock2;


    synchro a (in_data, clk, clr, in_en, out_unlock1);
    asynchro b (in_data, clk, clr, in_en, out_unlock2);

endmodule
```


测试:

```
clk = 0; in_data = 0; in_en = 1; clr = 0; #7;
in_data = 0; #7;
in_data = 1; #7;
clr = 1; #3;
in_data = 0; #7;
in_data = 1; #7;
clr = 0; #3;
in_data = 0; #7;
clr = 1; #3;
in_data = 1; #7;
in_data = 0; #7;
in_data = 1; #7;
clr = 0; #3;
in_data = 0; #7;
in_data = 1; #7;
clr = 1; #3;
in_data = 0; #7;
clr = 0; #3;
in_data = 1; #7;
in_en = 0; #7;
in_data = 0; #7;
in_data = 1; #7;
clr = 1; #3;
```


编译:

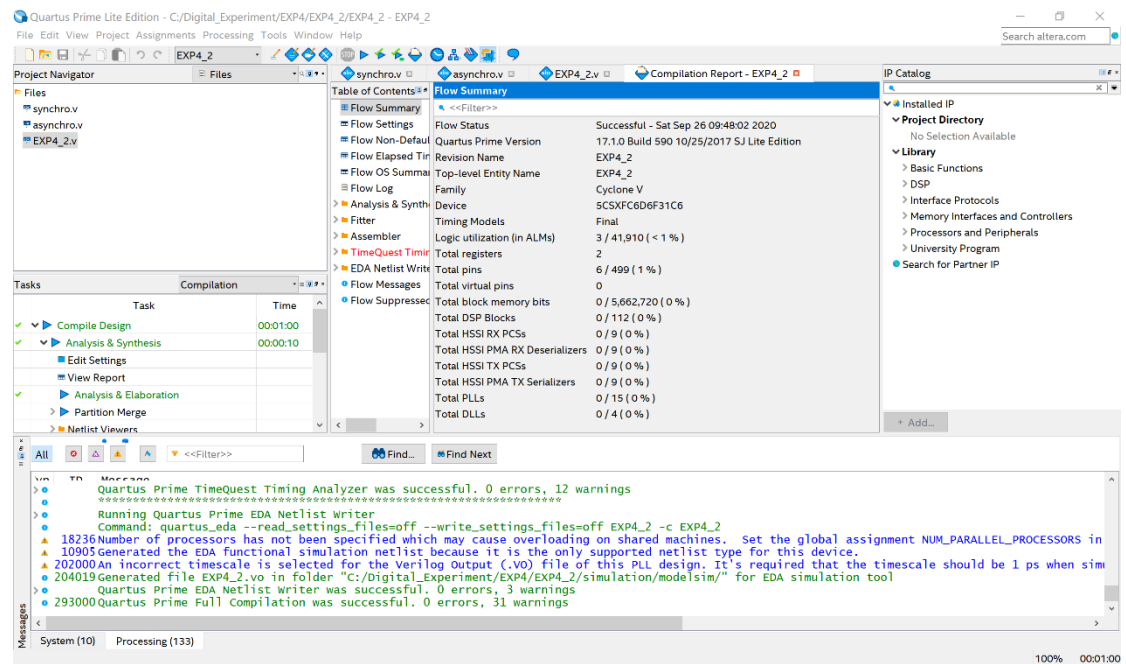


引脚分配:

 


仿真：

 

写入：

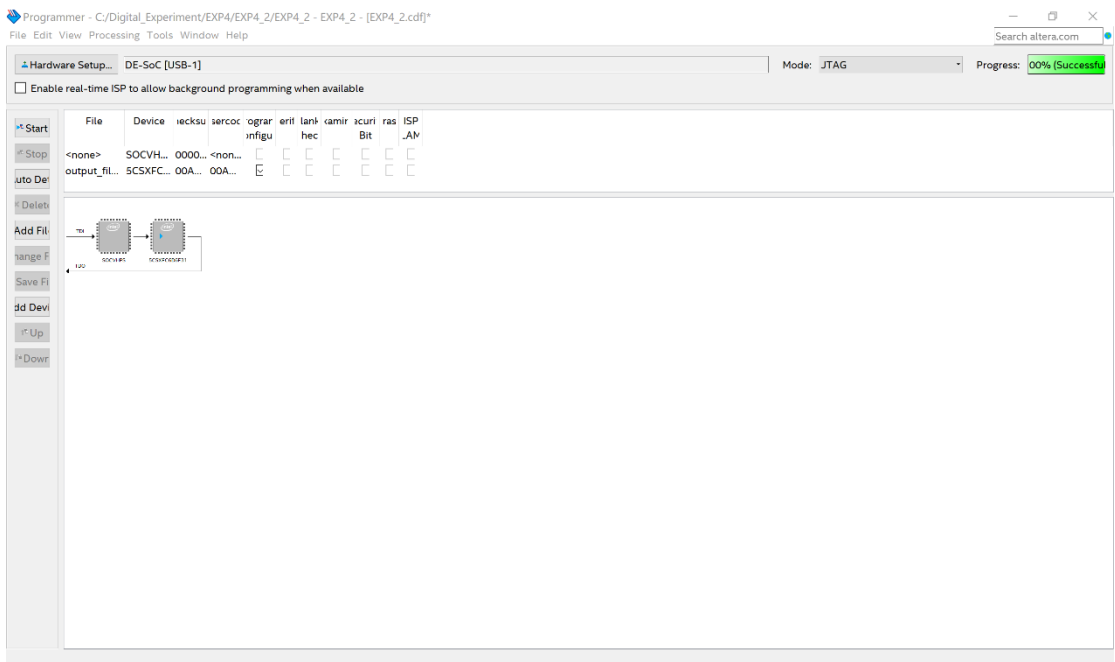

硬件验证：

 

SW[0] —— in_en
SW[1] —— clr
SW[2] —— in_data
KEY[0] —— clk
LEDR[0] —— out_unlock1
LEDR[1] —— out_unlock2

六、测试方法

Test Bench

任意给 in_data 和 clr 赋值，观察在 in_en 时，in_data 随 clk（和 clr）的变化

七、实验结果

仿真结果与实际结果完全一致

In_data 随 clk（和 clr）的变化符合触发器规律和同步异步清零规律

八、实验中遇到的问题及解决办法

1、不知道模块实例化的方法

上网查阅了模块的相关概念和实例化的方法

2、仿真图出现粗线，且一直没有变化

猜测是仿真无法停止，结果发现测试代码里未加"\$stop"

九、实验得到的启示

关于同步异步，阻塞非阻塞的理解：

同步：

A 调用 B，B 处理直到获得结果，才返回给 A。

需要调用者一直等待和确认调用结果是否返回，然后继续往下执行。

异步：

A 调用 B，B 直接返回。无需等待结果，B 通过状态，通知等来通知 A 或回调函数来处理。

调用结果返回时，会以消息或回调的方式通知调用者。

阻塞：

A 调用 B，A 被挂起直到 B 返回结果给 A，A 继续执行。

调用结果返回前，当前进程挂起不能够处理其他任务，一直等待调用结果返回。

非阻塞：

A 调用 B，A 不会被挂起，A 可以执行其他操作。

调用结果返回前，当前进程不挂起，可以去处理其他任务。

所以要区分同步异步阻塞非阻塞, 同步异步说的是被调用者结果返回时通知进程的一种通知机制, 阻塞非阻塞说的是调用结果返回前进程的状态, 是挂起还是继续处理其他任务。

十、意见和建议

可以将模块实例化的方法讲得更清楚一些, 或者推荐一篇讲的比较好的文章。